

# Harder Circuits Problem

November 1, 2023

Gabe Morris


```
[1]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import sympy as sp
from scipy.integrate import odeint

plt.style.use('../maroon_ipynb.mplstyle')
```

# Contents

<b>1</b>	<b>Given</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Find</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Solution</b>	<b>3</b>
3.1	Part A . . . . .	3
3.2	Part B . . . . .	5
3.3	Part C . . . . .	6

## 1 Given

 

$$\begin{aligned}
 L_1 &= 5 \text{ mH}, \quad L_2 = 2 \text{ mH} \\
 C_1 &= 80 \text{ mF}, \quad C_2 = 50 \text{ mF} \\
 R_1 &= 1 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 600 \Omega, \quad R_3 = 300 \Omega \\
 v_1(t) &= 120 \sin(5t), \quad v_2(t) = 120 \sin(5t)e^{-10t}, \quad v_3(t) = 120 \sin(5t)e^{-20t}
 \end{aligned}$$

## 2 Find

Solve for the actual currents  $i_a$ ,  $i_b$ , and  $i_c$  by

- Constructing the ODE's of the system.
- Put the system in the state-variable form.
- Solve using `odeint` and plot  $i_a(t)$ ,  $i_b(t)$ , and  $i_c(t)$  up to 2 seconds.

## 3 Solution

### 3.1 Part A

```
[2]: L1, L2 = sp.symbols('L1 L2')
      C1, C2 = sp.symbols('C1 C2')
      R1, R2, R3 = sp.symbols('R1 R2 R3')
      t = sp.Symbol('t')

      L1_, L2_ = 5e-3, 2e-3
      C1_, C2_ = 80e-3, 50e-3
      R1_, R2_, R3_ = 1_000, 600, 300
```

```

sub_values = [
    (L1, L1_),
    (L2, L2_),
    (C1, C1_),
    (C2, C2_),
    (R1, R1_),
    (R2, R2_),
    (R3, R3_)
]

v1_ = 120*sp.sin(5*t)
v2_ = 120*sp.sin(5*t)*sp.exp(-10*t)
v3_ = 120*sp.sin(5*t)*sp.exp(-20*t)

v1_diff = sp.lambdify(t, v1_.diff(), modules='numpy')
v2_diff = sp.lambdify(t, v2_.diff(), modules='numpy')
v3_diff = sp.lambdify(t, v3_.diff(), modules='numpy')

v1, v2, v3 = sp.Function('v1')(t), sp.Function('v2')(t), sp.Function('v3')(t)
i0, i1, i2, i3, i4 = [sp.Function(f'i{i}')(t) for i in range(5)]

eq1 = sp.Eq(L1*i0.diff(t, 2) + 1/C1*(i0 - i1), v1.diff())
eq2 = sp.Eq(R1*i1.diff() + R2*(i1.diff() - i2.diff()) + 1/C1*(i1 - i0), 0)
eq3 = sp.Eq(1/C2*(i2 - i3) + R2*(i2.diff() - i1.diff()), 0)
eq4 = sp.Eq(L2*i3.diff(t, 2) + v2.diff() + 1/C2*(i3 - i2), 0)
eq5 = sp.Eq(v3.diff() + R3*i4.diff(), 0)

eqs = [eq1, eq2, eq3, eq4, eq5]
display(*eqs)

```

$$L_1 \frac{d^2}{dt^2} i_0(t) + \frac{i_0(t) - i_1(t)}{C_1} = \frac{d}{dt} v_1(t)$$

$$R_1 \frac{d}{dt} i_1(t) + R_2 \left( \frac{d}{dt} i_1(t) - \frac{d}{dt} i_2(t) \right) + \frac{-i_0(t) + i_1(t)}{C_1} = 0$$

$$R_2 \left( -\frac{d}{dt} i_1(t) + \frac{d}{dt} i_2(t) \right) + \frac{i_2(t) - i_3(t)}{C_2} = 0$$

$$L_2 \frac{d^2}{dt^2} i_3(t) + \frac{d}{dt} v_2(t) + \frac{-i_2(t) + i_3(t)}{C_2} = 0$$

$$R_3 \frac{d}{dt} i_4(t) + \frac{d}{dt} v_3(t) = 0$$

### 3.2 Part B

```
[3]: i5, i6 = sp.Function('i5')(t), sp.Function('i6')(t)

eq6 = sp.Eq(i0.diff(), i5)
eq7 = sp.Eq(i3.diff(), i6)

sub_states = [
    (i0.diff(), i5),
    (i3.diff(), i6)
]

eqs_subs = [eq.subs(sub_states) for eq in eqs]
state_sol = sp.solve(eqs_subs + [eq6, eq7],
                    [i0.diff(), i1.diff(), i2.diff(), i3.diff(), i4.diff(), i5.
                    ↪diff(), i6.diff()])

funcs = []
for key, value in state_sol.items():
    display(sp.Eq(key, value))
    funcs.append(sp.lambdify(
        (i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, v1.diff(), v2.diff(), v3.diff()),
        value.subs(sub_values),
        modules='numpy'
    ))
```

$$\frac{d}{dt}i_0(t) = i_5(t)$$

$$\frac{d}{dt}i_1(t) = -\frac{i_2(t)}{C_2R_1} + \frac{i_3(t)}{C_2R_1} + \frac{i_0(t)}{C_1R_1} - \frac{i_1(t)}{C_1R_1}$$

$$\frac{d}{dt}i_2(t) = -\frac{i_2(t)}{C_2R_2} + \frac{i_3(t)}{C_2R_2} - \frac{i_2(t)}{C_2R_1} + \frac{i_3(t)}{C_2R_1} + \frac{i_0(t)}{C_1R_1} - \frac{i_1(t)}{C_1R_1}$$

$$\frac{d}{dt}i_3(t) = i_6(t)$$

$$\frac{d}{dt}i_4(t) = -\frac{\frac{d}{dt}v_3(t)}{R_3}$$

$$\frac{d}{dt}i_5(t) = \frac{\frac{d}{dt}v_1(t)}{L_1} - \frac{i_0(t)}{C_1L_1} + \frac{i_1(t)}{C_1L_1}$$

$$\frac{d}{dt}i_6(t) = -\frac{\frac{d}{dt}v_2(t)}{L_2} + \frac{i_2(t)}{C_2L_2} - \frac{i_3(t)}{C_2L_2}$$

### 3.3 Part C

```
[4]: def state_vars(i, t_):  
    return [func(i[0], i[1], i[2], i[3], i[4], i[5], i[6], v1_diff(t_),  
    ↪v2_diff(t_), v3_diff(t_)) for func in funcs]  
  
t_array = np.linspace(0, 2, 1000)  
sol = odeint(state_vars, (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), t_array)  
ia = sol[:, 0]  
ib = sol[:, 1] - sol[:, 2]  
ic = sol[:, 3] - sol[:, 2]  
  
plt.plot(t_array, ia, label='$i_a(t)$')  
plt.plot(t_array, ib, label='$i_b(t)$')  
plt.plot(t_array, ic, label='$i_c(t)$')  
plt.xlabel('Time ($s$)')  
plt.ylabel('Current ($A$)')  
plt.legend()  
plt.show()
```

